



Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
Laboratório de Sistemas Digitais

Relatório 05

Carla de Araujo Clementino Ribeiro Mat:180030736

Professor:
Guilherme de Sousa Torres

1 Objetivos

Implementar um somador de palavras binárias utilizando somadores completos e provar seu funcionamento através de testes.

2 Questões Propostas

1. Escrever em VHDL e simular no ModelSim um somador de palavras de 4 bits, construído utilizando somente somadores completos (entidade desenvolvida no visto 1 do experimento 2, utilizada aqui como “component”). A nova entidade deve ter como entrada dois vetores A e B (com 4 bits cada) e, como saída, um vetor S (com 5 bits).
2. Escrever em VHDL e simular no ModelSim um somador de palavras de 4 bits, construído utilizando o operador ‘+’ do pacote STD_LOGIC_ARITH. A nova entidade deve ter como entrada dois vetores A e B (com 4 bits cada) e, como saída, um vetor S (com 5 bits). Dica: declare as entradas A e B como sendo do tipo STD_LOGIC_VECTOR (como feito no visto 1) e, na arquitetura, faça a conversão para o tipo UNSIGNED usando o comando `unsigned(.)` de modo a poder usar o operador ‘+’.
3. Escrever em VHDL e simular no ModelSim um testbench para simular e testar o somador de palavras de 4 bits desenvolvido no visto 1. Esse testbench deve gerar todas as 256 combinações possíveis de valores para A e B, aguardando 500 ns entre combinações e, para cada combinação, comparar a saída do somador do visto 1 (utilizado aqui como device under test ou DUT) com a saída do somador do visto 2 (utilizado aqui como golden model), imprimindo uma mensagem de erro se as saídas não concordarem.

3 Desenvolvimento Teórico

3.1 Somador Parcial

Um somador parcial é um componente básico usado na aritmética binária para adicionar dois bits juntos. Ele é chamado de “parcial” porque não considera o carry (vai um) de soma de bits anteriores. O somador parcial recebe dois bits de entrada A e B e produz dois resultados: a soma (S) e o carry-out (C_{out}).

Seja A e B os bits de entrada, então:

$$\begin{aligned}\text{Soma (S): } S &= A \oplus B \\ \text{Carry-out (C}_{out}\text{): } C_{out} &= A \cdot B\end{aligned}$$

3.2 Somador Completo:

Um somador completo é um circuito que leva em conta o carry de soma dos bits anteriores, além de realizar a soma dos bits de entrada. Ele recebe três bits de entrada A, B e C_{in} , onde C_{in} é o carry-in, e produz dois resultados: a soma (S) e o carry-out (C_{out}).

Seja A, B e C_{in} os bits de entrada, então:

$$\begin{aligned}\text{Soma (S): } S &= (A \oplus B) \oplus C_{in} \quad \text{onde } \oplus \\ \text{Carry-out (C}_{out}\text{): } C_{out} &= (A \cdot B) + (C_{in} \cdot (A \oplus B))\end{aligned}$$

4 Simulação

4.1 Primeira Questão

Considerando a questão proposta, foi utilizado o somador completo desenvolvido no experimento anterior, o qual pode ser visto abaixo:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity somador_completo is
5  Port (
6      A : in STD_LOGIC;
7      B : in STD_LOGIC;
8      Cin : in STD_LOGIC;
9      S : out STD_LOGIC;
10     Cout : out STD_LOGIC);
11  end somador_completo;
12
13  architecture Behavioral of somador_completo is
14
15  begin
16
17      S <= A xnor B xnor Cin;
18
19      Cout <= (A and B) or (A and Cin) or (B and Cin);
20
21
22  end Behavioral;
23

```

Figura 1: Somador Completo. Fonte: Autor.

Em seguida, criamos o top module para que fosse possível realizar simulações do nosso circuito por meio de sinais controlados. Foram utilizadas saídas extras para observarmos o comportamento dos carry-outs na simulação:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity top_module is
5  Port (
6      A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
7      B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
8      S : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
9      Cout0: out STD_LOGIC;
10     Cout1: out STD_LOGIC;
11     Cout2: out STD_LOGIC;
12     Cout3: out STD_LOGIC
13 );
14 end top_module;
15
16 architecture Behavioral of top_module is
17
18     Component somador_completo
19     Port (
20         A : in STD_LOGIC;
21         B : in STD_LOGIC;
22         Cin : in STD_LOGIC;
23         S : out STD_LOGIC;
24         Cout : out STD_LOGIC
25     );
26 end Component;
27
28 signal c0,c1,c2 :STD_LOGIC := '0';
29 signal U1,U2 :STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
30 signal U3 :STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
31
32 begin
33
34     U1 <= A;
35     U2 <= B;
36
37     sum1: somador_completo port map (A=> U1(0), B=> U2(0), Cin=> '0', S=>U3(0), Cout=>c0);
38     Cout0 <= c0;
39     sum2: somador_completo port map (A=> U1(1), B=> U2(1), Cin=> c0, S=>U3(1), Cout=>c1);
40     Cout1 <= c1;
41     sum3: somador_completo port map (A=> U1(2), B=> U2(2), Cin=> c1, S=>U3(2), Cout=>c2);
42     Cout2 <= c2;
43     sum4: somador_completo port map (A=> U1(3), B=> U2(3), Cin=> c2, S=>U3(3), Cout=>U3(4));
44
45     S <= U3;
46     Cout3 <= U3(4);
47
48 end Behavioral;

```

Figura 2: Top Module - Somador Completo. Fonte: Autor.

Analisando o código é possível ver a utilização de 4 somadores para somar 2 palavras de 4 bits, que resulta em uma palavra de 5 bits.

Por fim, foi criado um arquivo de teste para simular todas as possíveis entradas do circuito:

```

Ln#
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
4  use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
6  entity test_bench is
7  end;
8
9  architecture behavior of test_bench is
10
11  component top_module is port (
12      A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
13      B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
14      S : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
15      Cout0: out STD_LOGIC;
16      Cout1: out STD_LOGIC;
17      Cout2: out STD_LOGIC;
18      Cout3: out STD_LOGIC
19  );
20
21  end component;
22
23  signal Uaux : std_logic_vector (7 downto 0) := (others => '0');
24  signal U1 : std_logic_vector (3 downto 0) := (others => '0');
25  signal U2 : std_logic_vector (3 downto 0) := (others => '0');
26  signal U3 : std_logic_vector (4 downto 0) := (others => '0');
27  signal C0, C1, C2, C3 : std_logic;
28
29  begin
30
31      U1 <= Uaux(3 downto 0);
32      U2 <= Uaux(7 downto 4);
33
34  somador: top_module port map (
35      A => U1,
36      B => U2, S => U3 ,
37
38      Cout0 => C0,
39      Cout1 => C1,
40      Cout2 => C2,
41      Cout3 => C3
42  );
43  estimulo: process
44  begin
45
46      for i in 0 to 255 loop
47          wait for 500 ns; Uaux <= UNSIGNED (Uaux) +1;
48      end loop;
49      wait;
50  end process;
51
52
53  end behavior;

```

Figura 3: Test Bench - Somador Completo. Fonte: Autor.

Realizando a simulação obtemos os seguintes resultados:

 


Figura 4: Simulação - Somador Completo. Fonte: Autor.

Onde:

- $U1$ e $U2$: entradas de 4 bits;
- $U3$: saída de 5 bits;
- $C0$: carry-out da soma dos bits menos significativos de $U1$ e $U2$;
- $C1$: carry-out da soma do segundo bit menos significativos de $U1$ e $U2$;
- $C2$: carry-out da soma do segundo bit mais significativos de $U1$ e $U2$;
- $C3$: carry-out da soma dos bits mais significativos de $U1$ e $U2$.

4.1.1 Análise da Simulação

 


Figura 5: Simulação - Somador Completo. Sem carry-out. Fonte: Autor.

Na imagem acima, podemos analisar um caso em que não ocorre carry-out, pois temos como entradas "0111" (U1) e "0010" (U2), que quando somados resulta em "00111". Confirmamos isso ao analisar os sinais C0, C1, C2 e C3, os quais representam os carry-outs da soma dos bits menos significativos (C0) ao mais significativo (C3).

 


Figura 6: Simulação - Somador Completo. Carry-out no bit menos significativo. Fonte: Autor.

No caso acima, temos a soma de "0001" com "0001", que resultará em um carry-out na soma dos bits menos significativos. Podemos observar isso ao analisar o sinal C0, que indica a ocorrência de carry-out na soma dos bits menos significativos.

 


Figura 7: Simulação - Somador Completo. Carry-out nos 2 bits menos significativos. Fonte: Autor.

No exemplo acima, temos a soma de "0011" com "0001", que resultará em dois carry-outs: na soma dos bits menos significativo e na soma do segundo bit menos significativo. Podemos observar isso ao analisar os sinais C0 e C1, que indicam a ocorrência dos carry-outs.

 


Figura 8: Simulação - Somador Completo. Carry-out nos 3 bits menos significativos. Fonte: Autor.

No figura 8, temos a soma de "0111" com "0001", que resultará em três carry-outs ao somar os 3 bits menos significativos. Podemos observar isso ao analisar os sinal C0, C1 e C2, que indicam a ocorrência dos carry-outs nos 3 bits em questão.

 


Figura 9: Simulação - Somador Completo. Carry-out em todas as somas. Fonte: Autor.

Por fim, podemos ver um caso que ocorre 4 carry-outs ao somar "1111" com "0001", como é indicado pelos sinais C0 a C3.

Existem outros casos de teste, porém iremos verificá-los por meio do golden model.

4.2 Segunda Questão

Para a segunda questão proposta, foi implementado um somador utilizando o pacote `STD_LOGIC_ARITH`. Essa entidade servirá como modelo de referência ("golden model") para verificar se nosso somador completo está se comportando como o esperado. Tendo isso em mente, primeiramente, implementamos o somador:

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_arith.all;
4
5  entity somador_arith is
6  port (
7      A, B: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
8      S: out STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0)
9  );
10 end somador_arith;
11
12 architecture main of somador_arith is
13 begin
14     S <= UNSIGNED('0' & A) + UNSIGNED('0' & B);
15 end main;
16

```

Figura 10: Somador - Golden Model. Fonte: Autor.

Em seguida, criamos um top module e um arquivo de teste para simular todas as entradas possíveis:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity top_module_arith is
5  Port (
6      A: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
7      B: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
8      S: out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0)
9  );
10 end top_module_arith;
11
12 architecture Behavioral of top_module_arith is
13
14 Component somador_arith
15 Port (
16     A, B: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
17     S: out STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0)
18 );
19 end Component;
20
21 signal U1, U2: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
22 signal U3: STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
23
24 begin
25
26     U1 <= A;
27     U2 <= B;
28
29     sum: somador_arith port map (A => U1, B => U2, S => U3);
30
31     S <= U3;
32
33 end Behavioral;

```

Figura 11: Top module - Golden Model. Fonte: Autor.


```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_arith.all;
4
5  entity test_bench_arith is
6  end;
7
8  architecture behavior of test_bench_arith is
9
10 component somador_arith is port (
11     A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
12     B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
13     S : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0)
14 );
15
16 end component;
17
18 signal Uaux : std_logic_vector (7 downto 0) := (others => '0');
19 signal U1 : std_logic_vector (3 downto 0) := (others => '0');
20 signal U2 : std_logic_vector (3 downto 0) := (others => '0');
21 signal U3 : std_logic_vector (4 downto 0) := (others => '0');
22
23 begin
24
25     U1 <= Uaux(3 downto 0);
26     U2 <= Uaux(7 downto 4);
27
28     somador : somador_arith port map (A => U1, B => U2, S => U3);
29
30 estimulo : process
31
32 begin
33
34     for I in 0 to 255 loop
35         wait for 20 ns; Uaux <= UNSIGNED (Uaux) + 1;
36     end loop;
37     wait;
38 end process;
39
40 end behavior;

```

Figura 12: Test bench - Golden Model. Fonte: Autor.

E por fim, foi criado um arquivo de teste para simular todas as possíveis entradas do circuito:

 


Figura 13: Casos de Teste - Golden Model. Fonte: Autor.

Onde:

- $U1$ e $U2$: entradas de 4 bits;
- $U3$: saída de 5 bits;

4.3 Questão 3

Por últimos, vamos comparar as saídas do somador completo com nosso golden model para verificar se a implementação está certa. Para isso, foi criado um teste bench que irá comparar as duas saídas e nos retornará uma mensagem de sucesso ou erro de acordo.

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity test_bench_golden is
7  end test_bench_golden;
8
9  architecture behavior of test_bench_golden is
10 component top_module is
11 port (
12     A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
13     B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
14     S : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
15     Cout0: out STD_LOGIC;
16     Cout1: out STD_LOGIC;
17     Cout2: out STD_LOGIC;
18     Cout3: out STD_LOGIC
19 );
20 end component;
21
22 component top_module_arith is
23 port (
24     A : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
25     B : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
26     S : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0)
27 );
28 end component;
29
30 signal U1: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := (others => '0');
31 signal U2: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := (others => '0');
32 signal C0, C1, C2, C3: STD_LOGIC;
33 signal f_dut, f_gm: STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
34
35 begin
36 somador_test: top_module port map (
37     A => U1,
38     B => U2,
39     S => f_dut,
40     Cout0 => C0,
41     Cout1 => C1,
42     Cout2 => C2,
43     Cout3 => C3
44 );
45
46 somador_golden: top_module_arith port map (
47     A => U1,
48     B => U2,
49     S => f_gm
50 );
51
52 estimulo: process
53     variable cont : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
54 begin
55     cont := "00000000";
56     report "iniciando" severity NOTE;
57     for i in 0 to 255 loop
58         U1(0) <= cont(0);
59         U1(1) <= cont(1);
60         U1(2) <= cont(2);
61         U1(3) <= cont(3);
62
63         U2(0) <= cont(4);
64         U2(1) <= cont(5);
65         U2(2) <= cont(6);
66         U2(3) <= cont(7);
67
68         wait for 500 ns;
69
70         assert(f_gm = f_dut) report "Falhou: i = " & integer'image(i) severity ERROR;
71
72         cont := cont + 1;
73     end loop;
74
75     report "Teste finalizado. Sucesso!" severity NOTE;
76
77     wait;
78 end process;
79 end behavior;
80
81
82

```

Figura 14: Test bench - Golden Model. Fonte: Autor.

Realizando a simulação obtemos:

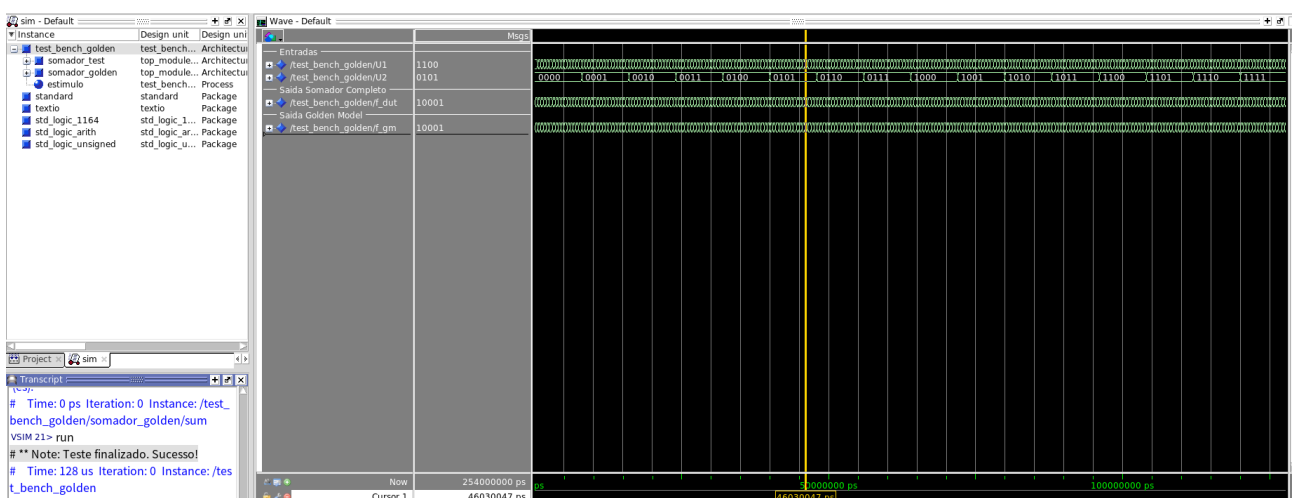


Figura 15: Simulação Final. Fonte: Autor.

Onde:

- $U1$ e $U2$: entradas de 4 bits;
- f_dut : saída do somador completo;

- `f_gm`: saída do modelo de referência ("golden model");

Analisando a imagem acima é complicado visualizar se as duas saídas são iguais. Para isso, basta analisar a mensagem no terminal no canto inferior esquerdo, que indica que a simulação ocorreu com sucesso.

Dessa forma, podemos afirmar que a implementação do somador de palavras binárias com 4 somadores completos está funcionando corretamente.