



**Universidade de Brasília**  
Faculdade de Tecnologia  
Laboratório de Sistemas Digitais

## **Relatório 06**

Carla de Araujo Clementino Ribeiro      Mat:180030736

Professor:  
Guilherme de Sousa Torres

# 1 Objetivos

Implementar um flip-flop do tipo JK e um registrador deslocador bidirecional de 4 bits utilizando a estrutura process.

## 2 Questões Propostas

1. Usando a estrutura “process”, implementar em VHDL e simular no ModelSim um flipflop JK gatilhado pela borda de subida.
2. Usando a estrutura “process”, implementar em VHDL e simular no ModelSim um registrador de deslocamento bidirecional de 4 bits.

## 3 Desenvolvimento Teórico

### 3.1 Flip-Flop JK

Um flip-flop do tipo JK é um elemento de memória assíncrono, que armazena um único bit de informação. Ele possui duas entradas principais: J (Set) e K (Reset), além da entrada de clock (CLK) e uma possível entrada de reset (CLR).

A operação básica do flip-flop JK é determinada pela combinação das entradas J e K, juntamente com os flancos do sinal de clock. Aqui estão as principais características do flip-flop JK:

1. Set (J): Quando J é acionado ( $J=1$ ), e K está em nível baixo ( $K=0$ ), no momento em que ocorre uma transição de subida do clock (de 0 para 1), a saída Q é forçada a 1.
2. Reset (K): Quando K é acionado ( $K=1$ ), e J está em nível baixo ( $J=0$ ), no momento em que ocorre uma transição de subida do clock (de 0 para 1), a saída Q é forçada a 0.
3. Manutenção do Estado: Se tanto J quanto K estiverem em nível alto ( $J=K=1$ ) ou ambos em nível baixo ( $J=K=0$ ), a saída Q permanece no seu estado atual, independentemente do sinal de clock.
4. Toggle: Quando J e K estão ambos em nível alto ( $J=K=1$ ), no flanco de subida do clock, a saída Q muda para o estado oposto do seu estado atual. Ou seja, se Q estava em 1, vai para 0 e vice-versa.
5. Entrada de Clock (CLK): O flip-flop JK é sensível ao flanco de subida ou descida do sinal de clock, dependendo da implementação específica.
6. Entrada de Reset (CLR): Algumas implementações de flip-flop JK incluem uma entrada de reset assíncrona (CLR), que, quando ativada, força a saída Q para um estado específico (normalmente 0).

### 3.2 Registrador Deslocador Bidirecional

Um registrador deslocador bidirecional de 4 bits é um componente digital que pode armazenar e deslocar quatro bits de dados em duas direções: esquerda e direita. As principais características são:

1. Armazenamento Inicial: No início, o registrador deslocador contém quatro bits de dados que podem ser inseridos através de uma entrada de dados.
2. Controle de Direção: O registrador deslocador tem um sinal de controle que determina a direção do deslocamento. Por exemplo, um sinal de controle “1” pode significar deslocamento para a esquerda, enquanto um sinal “0” pode significar deslocamento para a direita.
3. Deslocamento: Quando o sinal de controle de direção é ativado, os bits no registrador são deslocados em direção à direção especificada. Por exemplo, se o deslocamento for para a esquerda, os bits se movem para a esquerda e um novo bit pode ser inserido no lado direito do registrador. Se o deslocamento for para a direita, os bits se movem para a direita e um novo bit pode ser inserido no lado esquerdo do registrador.
4. Entrada de Dados: Além do deslocamento, o registrador deslocador também pode ter uma entrada de dados que permite a inserção de um novo bit de dados. Este bit pode ser inserido no lado oposto do registrador, dependendo da direção do deslocamento.
5. Saída de Dados: O registrador deslocador também tem uma saída que fornece o bit de dados mais à direita (ou mais à esquerda, dependendo da direção do deslocamento). Esta saída pode ser usada para conectar o registrador a outros componentes do circuito.

Em resumo, um registrador deslocador bidirecional de 4 bits pode armazenar quatro bits de dados e deslocá-los em duas direções, permitindo uma variedade de operações úteis em circuitos digitais, como deslocamento de bits, rotação de bits e implementação de operações lógicas.

## 4 Simulação

### 4.1 Primeira Questão

Primeiramente, foi implementada a entidade do flip-flop tipo K de acordo com a tabela verdade conhecida:

Ln#	
1	library ieee;
2	use ieee.std_logic_1164.all;
3	
4	entity jk_flipflop is
5	port( 6     J, K, CLK, CLR, PR : in std_logic; 7     Q, Qbar     : out std_logic 8 ); 9 end jk_flipflop;
10	
11	architecture behavior of jk_flipflop is
12	signal temp_q : std_logic;
13	signal aux: std_logic_vector(1 downto 0);
14	
15	begin
16	aux <= J & K;
17	
18	process(CLK, CLR, PR)
19	begin
20	if PR = '1' then
21	temp_q <= '1';
22	elsif CLR = '1' then
23	temp_q <= '0';
24	elsif PR = '1' then
25	temp_q <= '1';
26	elsif rising_edge(CLK) then
27	if aux = "00" then
28	temp_q <= temp_q;
29	elsif aux = "01" then
30	temp_q <= '0';
31	elsif aux = "10" then
32	temp_q <= '1';
33	elsif aux = "11" then
34	temp_q <= not temp_q;
35	else
36	temp_q <= temp_q;
37	end if;
38	end if;
39	end process;
40	
41	Q <= temp_q;
42	Qbar <= not temp_q;
43	end behavior;
44	

Figura 1: Flip-Flop JK. Fonte: Autor.

Por fim, foi criado um arquivo de teste para simular todas as possíveis entradas do circuito:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity test_bench is
5  end test_bench;
6
7  architecture main of test_bench is
8
9  component jk_flipflop is
10     port(
11         J, K, CLK, CLR, PR : in std_logic;
12         Q, QBar           : out std_logic
13     );
14 end component;
15
16 signal u_j, u_k, u_clk, u_clr, u_pr, u_q, u_qbar : std_logic := '0';
17
18 begin
19
20     test_bench_ff_JK : jk_flipflop port map(
21         CLK => u_clk,
22         CLR => u_clr,
23         J => u_j,
24         K => u_k,
25         PR => u_pr,
26         Q => u_q,
27         QBar => u_qbar
28     );
29
30     u_clk <= not u_clk after 1 ns;
31     u_clr <= not u_clr after 2 ns;
32     u_j <= not u_j after 4 ns;
33     u_k <= not u_k after 8 ns;
34     u_pr <= not u_pr after 16 ns;
35 end main;

```

Figura 2: Test Bench - Flip-Flop JK. Fonte: Autor.

Realizando a simulação e comparando com a tabela verdade fornecida obtemos os seguintes resultados:

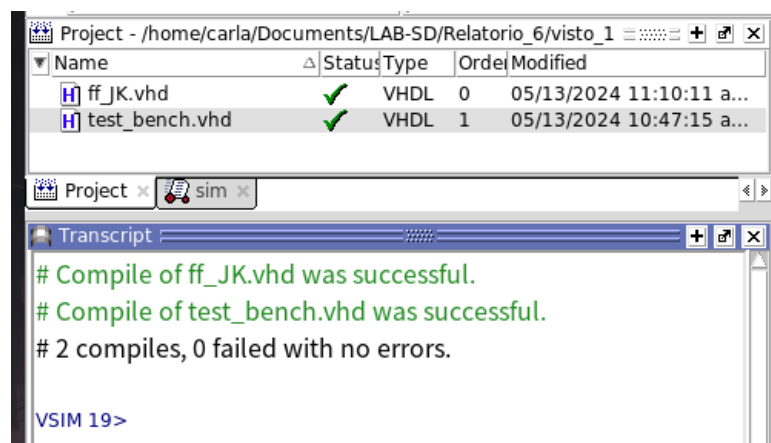


Figura 3: Compilação - Flip-Flop JK. Fonte: Autor.

Legenda:

- Sinal u\_j: Entrada J;
- Sinal u\_k: Entrada K;
- Sinal u\_pr: Entrada PR;
- Sinal u\_clk: Sinal de clock;

- Sinal u\_clr: Sinal de clear;
- Sinal u\_q: Saída Q (destacado em branco);
- Sinal u\_qbar: Saída Q barrada;

1. Para  $PR = 1$

 


Figura 4: Simulação - PR habilitado. Fonte: Autor.

2. Para  $CLR = 1$

 


Figura 5: Simulação - CLR habilitado. Fonte: Autor.

3. Todas as entradas desabilitadas

 


Figura 6: Simulação - Entradas desabilitadas. Fonte: Autor.

4. K habilitado

 


Figura 7: Simulação - K habilitado. Fonte: Autor.

5. J habilitado

 


Figura 8: Simulação - J habilitado. Fonte: Autor.

#### 6. J e K habilitado

 


Figura 9: Simulação - J e K habilitado. Fonte: Autor.

## 4.2 Segunda Questão

Primeiramente, foi implementada a entidade do registrador deslocador bidirecional de 4 bits:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4
5  entity shift_register is
6  port(
7      DIR, L, R, RST, LOAD, CLK: in std_logic;
8      Q: out std_logic_vector(3 downto 0));
9  end shift_register;
10
11 architecture main of shift_register is
12     signal temp_q : std_logic_vector(3 downto 0);
13 begin
14     process (CLK)
15     begin
16         if rising_edge(CLK) then
17             if RST = '1' then temp_q <= "0000";
18             elsif LOAD = '1' then temp_q <= temp_q;
19             elsif DIR = '0' then temp_q <= temp_q(2) & temp_q(1) & temp_q(0) & L;
20             elsif DIR = '1' then temp_q <= L & temp_q(3) & temp_q(2) & temp_q(1);
21             end if;
22             else temp_q <= temp_q;
23             end if;
24         end process;
25         Q <= temp_q;
26     end main;

```

Figura 10: Entidade - Registrador Deslocador. Fonte: Autor.

Em seguida, foi criado um arquivo de teste para simular todas as possíveis entradas do circuito:

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity test_bench is
5  end;
6
7  architecture main of test_bench is
8  component shift_register is
9  port(
10     DIR, L, R, RST, LOAD, CLK: in std_logic;
11     Q: out std_logic_vector(3 downto 0)
12 );
13 end component;
14 signal u_dir : std_logic := '1';
15 signal u_l, u_r, u_rst, u_load, u_clk: std_logic := '0';
16 signal u_q : std_logic_vector(3 downto 0);
17
18 begin
19     tb_shift_register : shift_register port map(
20         DIR => u_dir,
21         L => u_l,
22         R => u_r,
23         RST => u_rst,
24         LOAD => u_load,
25         CLK => u_clk,
26         Q => u_q
27     );
28
29     u_clk <= not u_clk after 1 ns;
30     u_l <= not u_l after 2 ns;
31     u_r <= not u_r after 2 ns;
32     u_dir <= not u_dir after 64 ns;
33     u_load <= not u_load after 32 ns;
34     u_rst <= not u_rst after 128 ns;
35
36 end main;

```

Figura 11: Test Bench - Registrador Deslocador. Fonte: Autor.

Realizando a simulação e comparando com a tabela verdade fornecida obtemos os seguintes resultados:

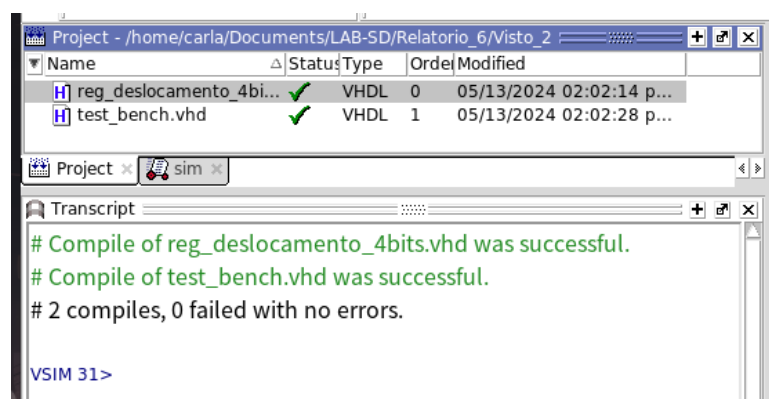


Figura 12: Compilação - Registrador Deslocador. Fonte: Autor.

Legenda:

- Sinal u\_dir: Entrada DIR;
- Sinal u\_l: Entrada L;

- Sinal u\_r: Entrada R;
- Sinal u\_rst: Sinal de RST;
- Sinal u\_clk: Sinal de CLK;
- Sinal u\_q: Saída Q

1. DIR = 1

 


Figura 13: Simulação - DIR habilitado. Fonte: Autor.

2. DIR = 0

 


Figura 14: Simulação - DIR desabilitado. Fonte: Autor.

3. LOAD = 1

 


Figura 15: Simulação - Load habilitado. Fonte: Autor.

## 5 Conclusão

A estrutura de processos do VHDL nos permitiu modelar o comportamento assíncrono e síncrono do flip-flop do tipo JK e do registrador deslocador bidirecional, incluindo a sensibilidade aos sinais de clock, reset e outras entradas relevantes. A simulação no ModelSim nos deu a oportunidade de verificar o funcionamento correto dos circuitos, observar as transições de estados e identificar possíveis erros ou problemas de projeto.